

# Programmentwurf für Entwurf digitaler Systeme

TEL20  
13.12.2022  
Torben Mehner

Matrikelnummer: \_\_\_\_\_

## Erlaubte Hilfsmittel:

- Ausgeteilte Formelsammlung
- Nicht-programmierbarer Taschenrechner

## Wichtige Hinweise zur Durchführung der Klausur:

- Tragen Sie Ihre Matrikelnummer in das Deckblatt ein.
- Wenn Sie die Heftung lösen, müssen Sie jedes Blatt mit Ihrer Matrikelnummer kennzeichnen.
- Verwenden Sie keinen Rotstift.
- Ergebnisse werden nur gewertet, wenn der Lösungsweg ersichtlich ist!
- Bei Täuschungsversuch wird die gesamte Klausur mit der Note 5,0 bewertet.

Aufgabe Nr.:	1	2	3	4	5	6	<b>Summe</b>
Punktzahl:	6	5	8	15	9	7	50
Davon erreicht:							

Note: \_\_\_\_\_

Unterschrift

Korrektor: \_\_\_\_\_

Viel Erfolg!

## Verständnis und Wissen

1. Die folgenden Fragen befassen sich mit dem in der Vorlesung übermittelten Wissen und dessen Verständnis. Eine Antwort in Stichpunkten genügt.

- (a) Digitale Logik wird in General Purpose Processors (GPPs), anwenderkonfigurierbare ICs und Application Specific Integrated Circuits (ASICs) unterteilt. In welche Gruppe sind FPGAs einzuordnen? (1)

---

---

- (b) Erkläre, warum sich die Verwendung von ASICs erst bei mittleren bis hohen Stückzahlen lohnen und nenne einen Vorteil gegenüber den anderen Gruppen. (2)

---

---

---

- (c) Erkläre, was bei der Synthese geschieht und wie dies mit dem Y-Diagramm zusammen hängt. (2)

---

---

---

- (d) Erkläre die Funktion der Constraint-Datei (ucf-Datei). (1)

---

---

2. Kreuzen Sie an, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. Für ein richtiges Kreuz gibt es +1 Punkte. Ein falsches Kreuz bringt -1 Punkte. Wird bei einer Aussage nichts angekreuzt, gibt es keinen Abzug. (5)

- (a) Kombinatorische Logik benötigt immer einen Reset-Eingang, um sie in einen definierten Zustand zu versetzen.

☐ Wahr ☐ Falsch

- (b) Ein Signal wird in VHDL am Ende eines Prozesses auf den ersten, innerhalb des Prozess zugewiesenen Wert gesetzt.

☐ Wahr ☐ Falsch

- (c) Die Entity eines VHDL-Moduls nennt die vorhandenen Ein- und Ausgänge.

☐ Wahr ☐ Falsch

- (d) Die Entity einer VHDL-Testbench hat die selben Ein- und Ausgänge wie das zu testende Modul

☐ Wahr ☐ Falsch

- (e) Wenn die Zustände eines Zustandsautomats abhängig von Eingängen in andere Zustände übergehen spricht man von einem Mealy-Automat.

☐ Wahr ☐ Falsch

3. Analog zur Multiplikation ist auch eine Division auf dem FPGA in Anlehnung an die schriftliche Division möglich.

5	1	3	:	3	=	1	7	1
3								
2	1							
2	1							
	0	3						
		3						
		0						

- (a) Berechne nun im Binärsystem  $101101 : 11$

(3)

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 1 cm by 1 cm each. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total area of 400 small squares. A single horizontal line runs across the middle of the page, separating the top 10 rows from the bottom 10 rows. This line is slightly thicker than the other grid lines. The margins are uniform on all sides.

- (b) Erkläre, warum eine Division verglichen mit einer Subtraktion lange für die Durchführung benötigt.

(2)

---

---

---

---

- (c) Eine Division wie in Teilaufgabe (a) dauert 400 ns. Diese Division ist allerdings Teil einer Verarbeitungskette, bei der alle 250 ns Daten ankommen. Nenne eine Technik, die es erlaubt die Division mit dieser Datenrate durchzuführen und erkläre kurz, wie dies umgesetzt wird.

(3)

---


---

---

---

# VHDL Programmieren

 4. Für ein System mit verschiedenen Spannungsversorgungen soll ein FPGA als Power-Sequencer eingesetzt werden. Jede Spannungsversorgung hat einen Enable-Eingang (EN\_A, EN\_B), der bei einem '1'-Pegel die Spannungsversorgung anschaltet und bei einem '0'-Pegel abschaltet. Der FPGA kann die Enable-Signale ansteuern.




- (a) Mit welcher Art von Zustandsautomat lässt sich der Sequencer realisieren? (1)

 
- (b) Schreibe eine Entity für das VHDL-Modul POWER\_SEQUENCER. (3)


[illegible]

Geht der Eingang POWER\_ON auf '1', wird beim nächsten Takt das Supply A angeschaltet und beim darauf folgenden das Supply B. Geht der Eingang POWER\_ON auf '0', wird zuerst Supply B abgeschaltet, dann Supply A. Bei einem Reset (RESET='1') sollen beide Versorgungen unmittelbar und gleichzeitig abgeschaltet werden. Siehe dazu das Timing-Diagramm.



 - (c) Schreibe die Architecture des Zustandsautomats für POWER\_SEQUENCER. Beachte dabei, dass dieser Zustandsautomat simuliert werden soll. (11)



 

## Simulation

5. Die Komponente POWER\_SEQUENCER soll mittels der Testbench POWER\_SEQUENCER\_TB getestet werden.

Listing 1: Architecture der Testbench

```
architecture arch_0 of POWER_SEQUENCER_TB is

    component POWER_SEQUENCER is
    port(      POWER_ON, CLK, RESET: in STD_LOGIC;
            EN_A, EN_B: out STD_LOGIC );
    end component;

    signal POWER_ON, CLK, RESET, EN_A, EN_B : STD_LOGIC := '0';

begin

    uut : POWER_SEQUENCER
    port map( POWER_ON, CLK, RESET, EN_A, EN_B );

    clocking : process
    begin
        wait for 5ns;
        CLK <= not(CLK);
    end process clocking;

    stimulus : process
    begin
        -- Hier Stimuli einfuegen
    end process stimulus;

    en_a_assertion : process
    begin
        -- Hier Asserts einfuegen
    end process assertion;

end arch_0;
```

- (a) Entwerf den Inhalt des Stimulus-Prozess, um die normale Funktion des Sequencers zu testen. (Normale Funktion: Nachdem POWER\_ON auf '1' geht sind beide Spannungen aktiv, bevor POWER\_ON wieder auf '0' geht).

[illegible]

[illegible]

- (6)

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



## Fehlersuche

6. Beim Programmieren des Hardware-Multiplizierers meldet die Entwicklungsumgebung folgende Syntax-Fehler:

- Line 14. parse error, unexpected IDENTIFIER
- Line 15. Undefined symbol 'fulladder'.
- Line 27. Type of Q is incompatible with type of Q.
- Line 28. Type of COUT is incompatible with type of CARRY.

(a) Korrigiere die Fehler. Trage dazu die Zeile, in welcher der Fehler ist und die gesamte, korrigierte Zeile in die Tabelle ein. (Librarys verursachen keine Fehler) (4)

Besteht der Fehler darin, dass eine gesamte Zeile fehlt, kann diese durch das Nennen der vorherigen Zeile mit einem "+" eingefügt werden (Beispiel: 1+: das hier fehlt zwischen Zeile 1 und 2).

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity four_bit_adder is
5      Port (  A : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
6             B : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
7             Q : out  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
8             CARRY : out  STD_LOGIC_VECTOR);
9  end four_bit_adder;
10
11  architecture Behavioral of four_bit_adder is
12      signal c1 : STD_LOGIC := '0';
13
14  fa0: fulladder
15      port map(
16          A => A(0),
17          B => B(0),
18          CIN => '0',
19          Q => Q(0),
20          COUT => c1 );
21
22  fa1: entity work.fulladder
23      port map(
24          A => A(1),
25          B => B(1),
26          CIN => c1,
27          Q => Q,
28          COUT => CARRY );
29  end Behavioral;
```

### Tabelle 1: Verbesserungen eintragen

Fehler	Zeile	Korrektur
1		
2		
3		
4		

Der Volladdierer wird benutzt um einen Taktgenerator zu bauen. Der Ausgang Q wird als Takt-Ausgang verwendet. Allerdings wird der Prozess, der auf einer steigende Flanke von Q ausgelöst wird, manchmal zu oft ausgeführt, es ist als kämen steigende Flanken aus dem nichts.

- (b) Wie nennt man das Phänomen, dass unerwartete Signalzustände durch Umschalten auftreten? (1)

---

---

---

---

- (c) Wie kann man dieses Problem lösen? (2)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.