

Programmmentwurf für Entwurf digitaler Systeme

TEL21
05.12.2023
Torben Mehner

Matrikelnummer: _____

Erlaubte Hilfsmittel:

- Ausgeteilte Formelsammlung
- Nicht-programmierbarer Taschenrechner

Wichtige Hinweise zur Durchführung der Klausur:

- Tragen Sie Ihre Matrikelnummer in das Deckblatt ein.
- Wenn Sie die Heftung lösen, müssen Sie jedes Blatt mit Ihrer Matrikelnummer kennzeichnen.
- Verwenden Sie keinen Rotstift.
- Ergebnisse werden nur gewertet, wenn der Lösungsweg ersichtlich ist!
- Bei Täuschungsversuch wird die gesamte Klausur mit der Note 5,0 bewertet.

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|----|---|---|--------------|
| Aufgabe Nr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe |
| Punktzahl: | 8 | 5 | 6 | 12 | 7 | 6 | 44 |
| Davon erreicht: | | | | | | | |

Note: _____

Unterschrift


Korrektor: _____

Viel Erfolg!

Verständnis und Wissen

1. Die folgenden Fragen befassen sich mit dem in der Vorlesung übermittelten Wissen und dessen Verständnis. Eine Antwort in Stichpunkten genügt.

 - (a) Beschrifte die mit Zahlen gekennzeichneten Bestandteile eines Configurable Logic Blocks (CLB). Erkläre kurz die Funktion jedes Bestandteils. (3)



- (b) Innerhalb eines FPGAs befinden sich neben den CLBs, welche die Logik abbilden auch noch Input-Output-Blocks (IOB). Beschreibe den Aufbau und die Funktionsweise dieser Verbindungen. (2)

- (c) Nenne einen Vorteil von FPGAs gegenüber dem Standardzellen Design. (1)

- (d) Beim Standardzellendesign gibt es verschiedene Optimierungsvarianten jeder Zelle. Nenne zwei. (2)

2. Kreuzen Sie an, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. Für ein richtiges Kreuz gibt es +1 Punkte. Ein falsches Kreuz bringt -0.5 Punkte. Wird bei einer Aussage nichts angekreuzt, gibt es keinen Abzug. (5)

- (a) Der Ergebnisvektor einer Addition in VHDL hat die Länge 15, wenn ein Summand eine Länge von 7 und der Andere eine Länge von 8 hat.
☐ Wahr ☐ Falsch
- (b) Bei einem Moore-Automat ist der Ausgang nur vom aktuellen Zustand abhängig.
☐ Wahr ☐ Falsch
- (c) Auf dem Y-Diagramm gibt es die Verhaltens, Struktur und Geometrieebenen.
☐ Wahr ☐ Falsch
- (d) Bei einem Digitalen Signalprozessor handelt es sich um einen SIMD-Prozessor.
☐ Wahr ☐ Falsch
- (e) Mit `TYPE state_type IS (one, two, three);` erstellt man einen Datentyp in VHDL.
☐ Wahr ☐ Falsch

3. Mithilfe einer Ampelanlage wird ein Fußgängerüberweg zwischen einem Bahnhof und der Fußgängerzone geregelt. Diese Ampelanlage soll mithilfe einer State-Machine umgesetzt werden.

- (a) Welcher Zustandsautomat passt am Besten zu einer Ampelschaltung? Begründe deine Antwort kurz. (2)

- (b) Nachfolgend befindet sich der State-Conversion-Prozess eines Zustandsautomats für die Ampelschaltung. Bei `s_rot` stehen die Autos und die Fußgänger können laufen. Die Ampel soll nun so umgebaut werden, dass im Normalfall die Fußgänger laufen können (`s_rot`). Wenn ein Auto eine Induktionsschleife auslöst, was durch eine logische '1' auf dem Signal `IND_IN` dargestellt wird, soll die Ampel die Phasen durchlaufen und dann wieder im Zustand `s_rot` auf ein Fahrzeug warten. (2)

Schreibe den State-Conversion-Prozess neu, sodass diese Funktion umgesetzt wird.

```
state_conv: process( slow_clk, RST )
begin
    if( RST = '1' ) then
        state <= s_rot;
    elsif( rising_edge( slow_clk ) ) then
        case state is
            when s_rot => state <= s_rotgelb;
            when s_rotgelb => state <= s_gruen;
            when s_gruen => state <= s_gelb;
            when s_gelb => state <= s_rot;
            when others => state <= s_rot;
        end case;
    end if;
end process state_conv;
```

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

(2)

(c) Schreiben Sie die Architektur des PWM-Generators






(7)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Simulation

5. Die folgenden Schaubilder zeigen die Stimuli einer Testbench für die UUT. Ein Clock-Zyklus (High und Low) dauert 100ns. Listing 1 zeigt die Testbench, Listing 2 die Architektuktur der Unit-Under-Test. Die Signallaufzeiten sind idealisiert nicht vorhanden.

     

Listing 1: Die Testbench

```
entity testbench is
end testbench;

architecture arch_0 of testbench is

    component SOME_ENTITY is
    port(    A, B, CLK: in STD_LOGIC;
           P, Q: out STD_LOGIC );
    end component;

    signal CLK, A, B, P, Q : STD_LOGIC := '0';

begin
    uut : SOME_ENTITY
        port map( A=>A, B=>B, CLK=>CLK, P=>P, Q=>Q );

    clocking : process
    begin
        wait for 50ns;
        CLK <= not(CLK);
    end process clocking;

    stimulus_a : process
    begin
        -- hier Aufgabenteil a)
    end process stimulus_a;

    stimulus_b : process
    begin
        -- hier steht Stimulus B
    end process stimulus_b;
end arch_0;
```

Listing 2: Architecture der Unit-under-test

```
architecture arch_uut of SOME_ENTITY is
    P <= A OR CLK;

    process( CLK )
    begin
        if rising_edge(CLK) then
            Q <= P XOR B;
        end if;
    end process;
end arch_uut;
```

- (a) Programmieren Sie den Stimuli-Prozess für A. Sie müssen den umgebenden Prozess nicht
nocheinmal abschreiben. Ersetzen Sie einfach das Kommentar " - - hier Aufgabenteil a)"

[illegible]

- (b) Zeichnen Sie nun den Verlauf der Ausgänge P und Q in das Diagramm ein. (4)

Fehlersuche

6. Beim Programmieren des Hardware-Multiplizierers meldet die Entwicklungsumgebung folgende Syntax-Fehler:

- Line 5: Syntax error near end.
- Line 11: Syntax error near state_conv.
- Line 27: Syntax error near '.
- Line 28: Syntax error near '.
- Line 29: Syntax error near '.
- Line 30: Syntax error near '.
- Line 32. End Identifier state_conv does not match declaration, out_fn.

- (a) Korrigiere die vier Fehler. Trage dazu die Zeile, in welcher der Fehler ist und die gesamte, korrigierte Zeile in die Tabelle ein. (Librarys verursachen keine Fehler) (4)

Besteht der Fehler darin, dass eine gesamte Zeile fehlt, kann diese durch das Nennen der vorherigen Zeile mit einem "+" eingefügt werden (Beispiel: 1+: das hier fehlt zwischen Zeile 1 und 2).

```
1 entity ampel is
2     Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
3           RST : in  STD_LOGIC;
4           LED : out  STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
5 end ampel;
6
7 architecture Behavioral of ampel is
8     TYPE state_type IS ( s_rot, s_rotgelb, s_gruen, s_gelb );
9     signal state : state_type := s_rot;
10
11     state_conv: process( slow_clk, RST )
12     begin
13         if( rising_edge( CLK ) ) then
14             case state is
15                 when s_rot => state <= s_rotgelb;
16                 when s_rotgelb => state <= s_gruen;
17                 when s_gruen => state <= s_gelb;
18                 when s_gelb => state <= s_rot;
19                 when others => state <= s_rot;
20             end case;
21         end if;
22     end process state_conv;
23
24     out_fn: process( state )
25     begin
26         case state is
27             when s_rot => LED <= '100';
28             when s_rotgelb => LED <= '110';
29             when s_gruen => LED <= '001';
30             when s_gelb => LED <= '010';
31         end case;
32     end process state_conv;
33
34 end Behavioral;
```

Tabelle 1: Verbesserungen eintragen

| Fehler | Zeile | Korrektur |
|--------|-------|-----------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| Bonus | | |

- (b) Die Umsetzung der oben gezeigte Ampelschaltung ist nicht vollständig und hat dadurch einen großen Nachteil. Was wurde hier vergessen? Welche Auswirkungen hat es? (2)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.